

Malen nach Spannungen

Das nachfolgende Bild zeigt einen sehr matten Ausdruck des Layouts der Mikrocontroller-Platine.

- Markieren Sie alle Flächen, die mit Masse verbunden sind blau.
- Markieren Sie alle Flächen, die mit der Spannungsversorgung von 5 V verbunden sind rot.

Hinweise

Die eingelötete Brücke lässt die Farbe (Spannung) „weiterlaufen“.

An den Tastern sind die Lötäugen auch paarweise waagrecht verbunden.

